
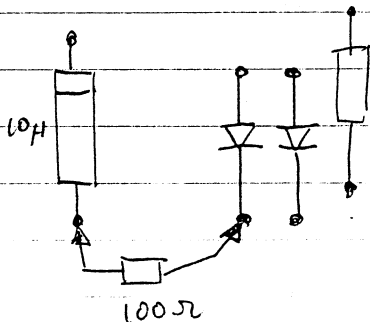


# PTT Vox120 aanpassing

Versterker IC = RYTN 9090.01

blykt kompatibel met Philips TEA 106? serie  
?  $\hat{=}$  o t/m 7

Sommige R's a'd onderkant in SMD !!

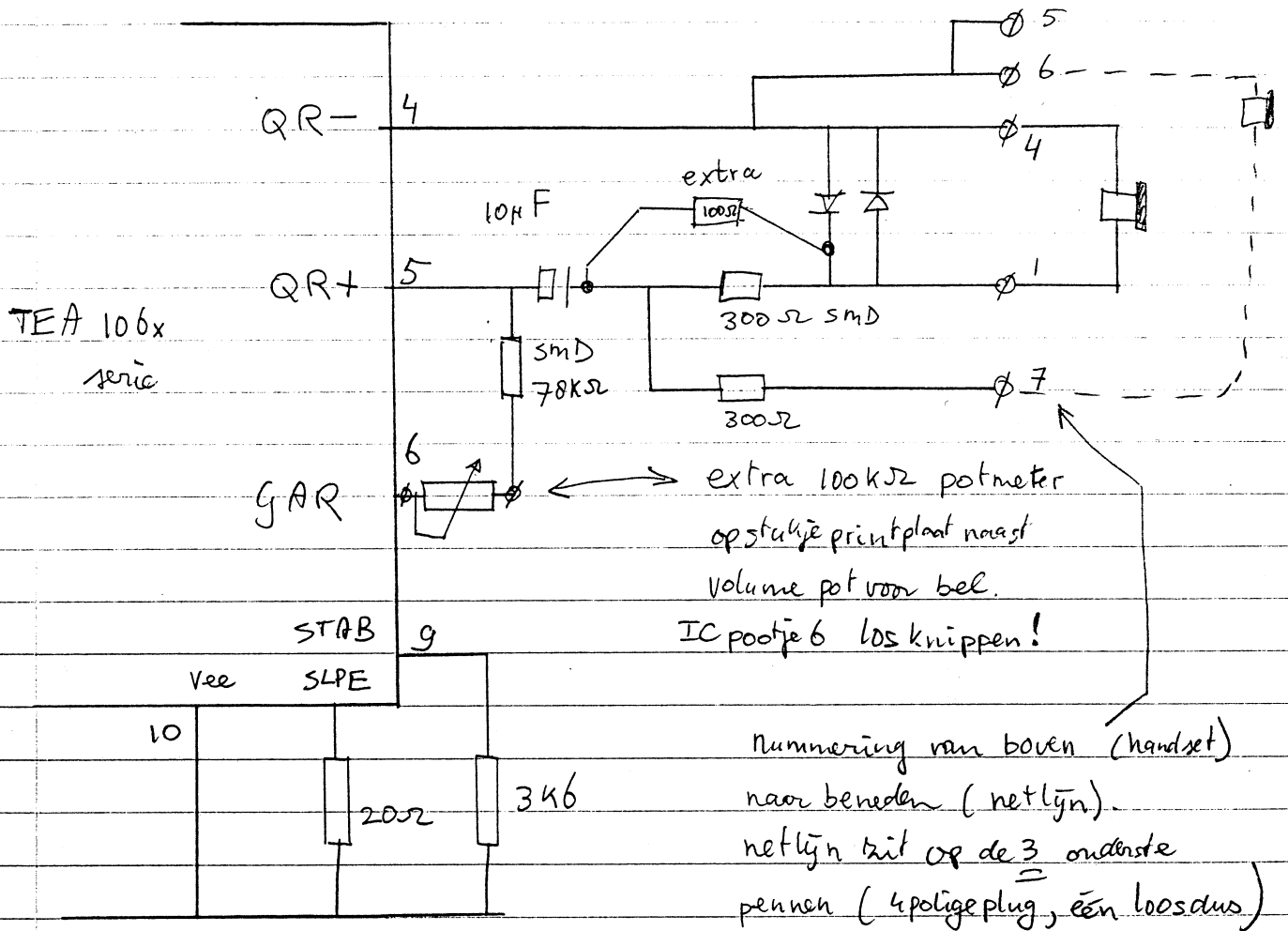

situatie voor 100Ω R.